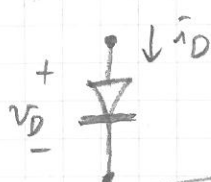


# ★ Nonlinear Elements and Circuits

P37

Silicon Diode



$$i_D = I_s (e^{v_D/V_{THER}} - 1)$$

$I_s$ : saturation current  $\approx 10^{-12} A$

$V_{THER}$ : thermal voltage

$$V_{THER} = \frac{kT}{q}$$

$T$ : temperature in kelvins


$$^{\circ}K = ^{\circ}C + 273.15$$

$k$ : Boltzmann's constant


$$= 1.38 \times 10^{-23} J/^{\circ}K$$

$q$ : charge of an electron

$$= 1.602 \times 10^{-19} C$$

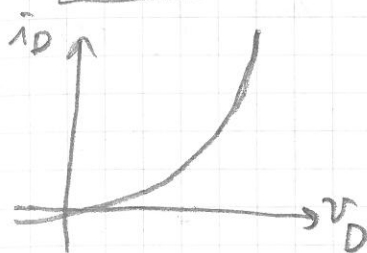


1 Ideal Nonlinear Device

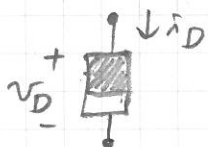

$$i_D = \begin{cases} IK \cdot v_D^2 & \text{for } v_D > 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

where  $IK$  is a positive constant

Example: find  $v_D$  and  $i_D$ :

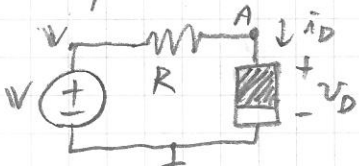

$$KCL \text{ at } A: \frac{V - v_D}{R} + (-i_D) = 0$$

Plug in the  $i-v$  relation, we have

$$\begin{cases} \frac{V - v_D}{R} - IK v_D^2 = 0 & \text{for } v_D > 0 \\ \frac{V - v_D}{R} = 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\Rightarrow v_D = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4RIKW}}{2RIKW}$$

$$\text{and } i_D = IK \left( \frac{-1 + \sqrt{1 + 4RIKW}}{2RIKW} \right)^2 \text{ for } v_D > 0$$

Exercise: find  $i_3 = ?$

(hint: Page 29 and the above example)



assuming  $IK = 1$

You can do it!

$$\text{Ans: } i_3 = \left( \frac{\sqrt{7} - 1}{3} \right)^2 + 1$$